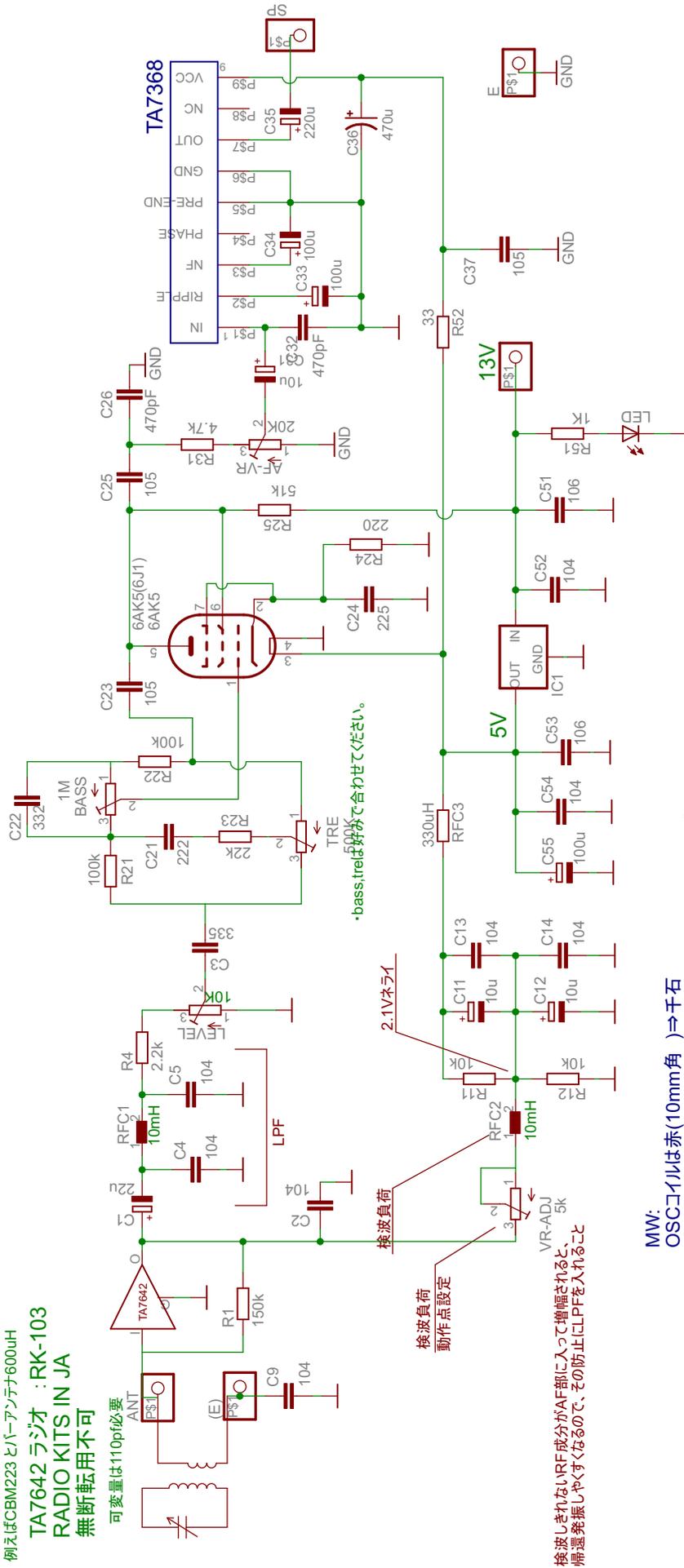


可変量は120pf必要
LC計算からインダクタ値を算出のこと

例えばCBM223 とパーアンテナ600uH

**TA7642 ラジオ : RK-103
RADIO KITS IN JA
無断転用不可**

可変量は110pf必要



検波しきれないRF成分がAF部に入って増幅されると、
帯域外振しや大きくなるので、その防止にLPFを入れること

MW:
OSCコイルは赤(10mm角)⇒千石
バリコン160pf±70pf ⇒KURA電子 /aitendo / nproラジオ少年
パーアンテナ 600uH ⇒巻数比100:20~100:30程度

ケミコンは耐圧16Vあるいは10V/6.3V。
抵抗は1/6W または1/8W : 秋月電子